## **EMG** tranzisztoros mV mérő

Tip. 1351/B

Műszaki adatok:

Egyenfeszültség mérése

Méréshatárok : 3, 10, 30, 100, 300 mV

\_1, 3, 10, 30, 100 🗸

Pontosság: 35%

Bemenő ellenállás: 300 k $\Omega/V \pm 5\%$ Váltófeszültség mérése (mérőfejjel) Mérési tartomány: 100 mV-30 V

(5 sávban)

Mérőfej közvetlenül: 300 mV

Kapacitív osztóval: 1 V

Kapacitív osztóval: 3 V

Kapacitív osztóval: 10 V

Kapacitív osztóval: 30 V

Mérési pontosság (10 MHz) ±10%

Frekvenciahatárok:

300 mV-os méréshatáron 50 kHz-250 MHz

a többi méréshatáron

3 MHz - 250 MHz

Frekvenciafüggőség (10 MHz-re vonatkoztatva) ±15%

A híradástechnikai berendezésekben különösen nagy fontosságú olyan nagy belsőellenállású feszültségmérő alkalmazása, mely a mérendő áramkört saját fogyasztásával minimá-lisan terheli. Ez a követelmény az, ami kialakította a csővoltmérő megoldásokat. A 10-15 MΩ-os bemenő ellenállás elhanyagolható feszültségesést okoz a legtőbb áramkörben. A bemenő ellenállás felső határát az elektroncsövek tulajdonságai határozzák meg.

A tranzisztorok méréstechnikai alkalmazása, a szóbanlevő követel-mények kielégítésére nehezebb feladat. A tranzisztor vezérléséhez szükséges teljesítmény és a hőmérséklet-változás hatására bekövetkező munkapontvándorlás éppen a két alapkövetelmény – a nagy bemenő ellenállás és a pontosság – csökke-

nését vonja maga után.

A fennálló nehézségek ellenére is a tranzisztoros berendezések kis mérete, hálózattól független üzeme és az, hogy megfelelő kapcsolással elég nagy bemenő ellenállást tudunk biztosítani, létjogosultságot ad a tranzisztoros mérőműszereknek. Elsősorban a szerviz szakemberek veszik hasznát a gyorsan üzembe-helyezhető, könnyű, nagyérzékeny-ségű, könnyen kezelhető műsze-reknek. Itt az 5%-os mérési pon-tosság kielégítő. Sajnos a most ismertetett — egyébként nagyon hasznos - műszer a szervizgyakorlatban azért nem tudott elterjedni, mert a felső feszültség mérés és az alsó frekvencia határai nem tették alkalmassá rádió-televízió szerviz-célokra. Az alkalmazott megoldás azonban érdemes arra, hogy közelebbről megismerkedjünk vele.

A készülék nyomtatott áramkörös megoldásban készült, hordozható kivitelben. Telepcsere esetén a zárt fémdoboz alján levő 4 csavart kell megoldani és kidobozolás után a műanyag teleptartóba elhelyezhető 3 db 3 V-os rúdelem oly módon, hogy közülük egyet a védőpapír elvágásával két 1,5 V-osra osztunk. Igy a B<sub>1</sub> és B<sub>2</sub> telep egyenként 4,5 V-os feszültségű.

A fogyasztás minimális: a B, 2,5 mA, a B, 3 mA terhelésre van igénybe véve. Ez hosszú élettarta-


mot tesz lehetővé.

## Működés:

A működés alapja, hogy az egyenáramú erősítést megkerülve, az egyenáramú jelet váltakozó jellé alakítva, felerősítjük. A felerősített jelet azután egyenirányítjuk a műszer számára. İlyen módon az egyen-áramú erősítő instabilitását, ami a tranzisztoroknál fokozottan fennáll, kiküszőbőlhetjük.

A blokkvázlatot végigkövetve, a következő fokozatokat találjuk:

(1. ábra).

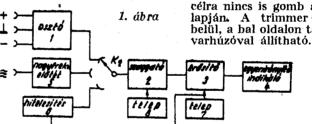

1. Feszültségosztó:

Az átalakító fokozat helyes beállítás esetén 3,33 µA áramot igényel. A bemenő ellenállást a szükséges 900  $\Omega$ -ra a  $P_1$  potencióméterrel állítjuk be. Ez képezi a feszültségosztó legalsó tagját. Az alapérzékenység a legalsó méréshatáron 3 mV. Az osztó megfelelő tagjai, mint előtétellenállások kapcsolódnak sorba, és osztják le a feszültséget az alapérzékenységnek megfelelően.

visszacsatolással, mely a hőmérséklet okozta munkapontvándorlást csökkenti és biztosítja a tranzisztor paraméterek szórása ellenére az egy-szerű tranzisztor cserét. Az utolsó erősítő tranzisztor emitterkörében



2. Egyenfeszültség-átalakító;


A  $T_3$  és  $T_4$ -es tranzisztorokat a  $T_1$  és  $T_2$  tranzisztorokból álló szabadon futó multivibrátor vezérli, mint elektronikus kapcsolót. Az elektronikus kapcsoló mechanikusan vezérelt érintkezővel való helyettesítését láthatjuk a 2. ábrán. A multivibrátor frekvenciája 600 Hz körül mozog, készülékenként változik. A szaggató fokozat után levő R, ellenálláson már az egyenfeszültségű szintnek megfelelő amplitúdójú négyszögjel jelenik meg. Az erősítőre csatlakozás előtt található C4 trimmer kondenzátorral állítjuk be a készülék elektromos nulláját.


Működés közben az elektromos nullaállítás nem szükséges, erre a célra nincs is gomb a készülék előlapján. A trimmer a készüléken belül, a bal oldalon található, s csa-

3. Váltófeszültségű erősítő:

A felerősítendő négyszögjelet a C<sub>5</sub> csatoló kondenzátoron és az R<sub>6</sub> ellenálláson keresztül vezetjük a T<sub>5</sub> tranzisztor bázisára. A tranzisztor hőfokingadozás okozta bemenő ellenállás változásának kompenzálására kell alkalmazni a bemenettel sorbakötött R, ellenállást. Ilyen módon a terhelésváltozás kevésbé hat vissza az osztó áramkörre. Az erősítő T<sub>5</sub>, T<sub>4</sub>, T<sub>7</sub> tranzisztorokból áll, fokozatonkénti negatív

2. ábra

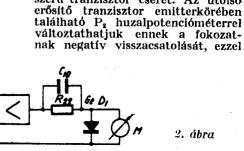

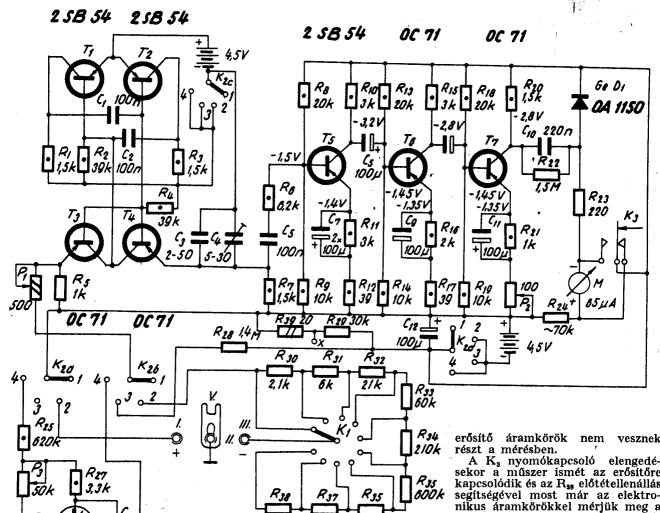

erősítését. Ezzel történik a készülék hitelesítése. Az erősítő érzékenységének beállításakor 300 mV-os, 1 kHz-es jelet adunk a  $T_{\delta}$  bemenetére 1  $M\Omega$ -os ellenálláson keresztül. A kimeneten 170 mV ±10%-ot mérhetünk. Ha kisebb az erősítés, a T<sub>6</sub> tranzisztor nagyobb  $\beta$ -júra cseré-lendő, esetleg az átblokkolatlan  $R_{17}$ -es ellenállás csökkenthető minimálisan 22 Ω-ra.

4. Egyenirányító fokozat:

C14 100


A T-es tranzisztor kollektoráról kapja a jelet, a D<sub>1</sub> jelű OA 1150 germániumdíóda, amely párhuzamos kapcsolásban működik. Az egyenirányított feszültség, a 220 Ω-os ellenálláson keresztül jut az (M) műszerhez.

5. Váltófeszültség mérésére szolgáló előtét :

Különálló mérőfejben foglal helyet két germániumdióda (3. ábra), amelyek a 2. és 3. csatlakozó pon-tokra ellenkező polaritással egyen-irányítják a mérendő váltófeszültséget. Lényegében egy feszültség-kétszerező kapcsolással állunk szemben. A mérőfej kábelen keresztül csatlakozik a készülék bemenetére. A hőmérsékletingadozás hatásának kompenzálására thermisztort alkalmaztak.

A mérőfejet 300 mV, 1, 3, 10, 30 V méréshatárokra kapacitív osztót képező előtétekkel állithatjuk be. Ezek, mint külön dugaszok, csatlakoztathatók a mérőfejhez. A 300 mV-os méréshatáron 50 kHz-250 MHz frekvenciasávban a többi méréshatáron 3 MHz-250 MHz frekvenciasávban használhatjuk váltó-feszültség mérésére.

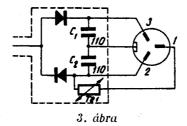A váltófeszültségű érzékenységet a P<sub>3</sub> potencióméterrel állítjuk be. A hitelesítés 10 MHz-en történik, 300 mV-os előtéttel. (Hiteles 300 mV-os feszültségforrás segítségével P<sub>a</sub>-mal végkitérésre állítjuk be.)



Hitelesítés:

A K, kapcsolót "cal" állásba kapcsoljuk. Áz alapműszer az R<sub>24</sub> előtétellenállással a K<sub>3</sub> hitelesítő nyomókapcsoló segítségével közvet-lenül a B<sub>2</sub> telepre kapcsolódik, és leméri annak feszültségét. Ez az érték egy külön piros színű kalibráló skálán olvasható le. Így egyben tájé-kozódhatunk a telep állapotáról is. Ekkor természetesen a szaggató és

vesznek

elengedésekor a műszer ismét az erősítőre kapcsolódik és az R<sub>28</sub> előtétellenállás segítségével most már az elektronikus áramkörökkel mérjük meg a B<sub>2</sub> telep feszültségét. A P<sub>2</sub> potenció-méterrel állítjuk be az előzőleg közmért feszültségértéket, vetlenül az R24 előtétellenállás az alkalmazott kapcsolásban az utóbbi esetben is terheli a telepet, igy nagyobb hite-

lesítési pontosság érhető el. Az R<sub>24</sub> ellenállás 70 kΩ körüli, a hitelesítés folyamán beköszörült

A szaggató fokozat bemenő ellenállásának beállítására külön feszültségosztó áramkört alakítottak ki. A beállítás úgy történik, hogy mérőfej nélkül, a készüléket az előlapra kivezetett P. potencióméter segít-ségével a már ismertetett módon hitelesítjük. Ezután a készülék jobboldalán levő kis műanyag panelon található piros jelzéssel ellátott forrasztási pontokat ideiglenesen rövidrezárjuk, és a K. kapcsolót váltó-feszültségű mérőállásba "Meas AC" kapcsoljuk. Így az R<sub>29</sub>, R<sub>59</sub> ellenállásokból álló osztó közös pontja (x) rákapcsolódik a váltófeszültségű bemenet 2 pontjára (y), ahonnan a K, kapcsolón keresztül a szaggató fokozat bemenetére csatlakozik. Itt a hitelesítést az előbbi skálaértékre a P<sub>1</sub> potencióméterrel végezzük. A hitelesítést mindkét módszer szerint többször megismételve, addig folytatjuk, míg eltérést tapasztalunk a két módszer mérési eredményei

ható. készülék bemenő kapcsai közül egy erre szolgáló fémlemezzel akár a "+", akár a "-" pólus földelhető.

között. A P<sub>1</sub> potencióméter a készülékben a szerelvény bal oldalán talál-